


Design 1

Initial Assumptions

$$I_{ref} = 10 \mu A$$

$$\text{So } I_{tail} = 10 I_{ref} = 100 \mu A$$

Circuit Diagram \rightarrow

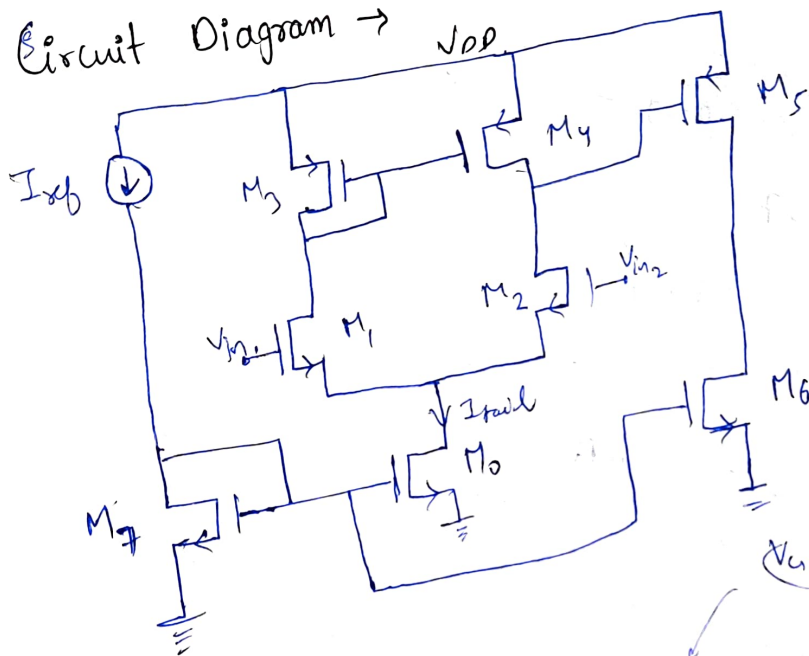

$$\lambda_n = \lambda_p = 0.1$$

$$V_{thn} = 0.37 V$$

$$V_{thp} = 0.39 V$$

$$V_{DD} = 1.8 V$$

$$\mu_n C_{ox} = 230 \mu A/V^2$$

$$\mu_p C_{ox} = 100 \mu A/V^2$$

$$(V_{GS} - V_{th}) \Rightarrow 200 mV$$

for M_1 :

$$I_{ref} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 \Rightarrow \frac{10 \times 10^{-6} \times 2}{230 \times 10^{-6} \times (200 \times 10^{-3})^2}$$

$$\boxed{\left(\frac{W}{L}\right)_1 = 2.17}$$

for M_0 \rightarrow

$$I_{tail} = 100 \mu A, (V_{GS} - V_{th}) = 200 mV$$

$$I_{tail} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_0 (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_0 = \frac{2 \times 100 \times 10^{-6}}{230 \times 10^{-6} \times (200 \times 10^{-3})^2}$$

$$\boxed{\left(\frac{W}{L}\right)_0 = 21.7}$$

For M_1, M_2 $I = \frac{I_{tail}}{2} = 50 \mu A$

$$I = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{DS} - V_{th})^2$$

$$(V_{DS} - V_{th})_1 \Rightarrow 5\% \text{ of } V_{DD} \Rightarrow \frac{5}{100} \times 1.8 \Rightarrow \frac{9}{100}$$

$$\Rightarrow 0.09 V$$

$$50 \times 10^{-6} = \frac{1}{2} \times 230 \times 10^{-6} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (0.09)^2$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \frac{50 \times 2}{230 \times (0.09)^2}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = 53.67$$

$$\left[\left(\frac{W}{L}\right)_2 = \left(\frac{W}{L}\right)_1 = 53.67\right]$$

For $M_3, M_4 \rightarrow I = 50 \mu A$
 $(V_{DS} - V_{th}) = 200 mV$

$$I = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_3 (V_{DS} - V_{th})^2$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_3 = \frac{2 \times 50 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6} \times (200 \times 10^{-3})^2}$$

$$\left[\left(\frac{W}{L}\right)_3 = 25\right]$$

$$\left[\left(\frac{W}{L}\right)_4 = \left(\frac{W}{L}\right)_3 = 25\right]$$

For gain of 1st stage \rightarrow

$$(g_m)_{M_1} = \frac{2I_{d_1}}{(V_{DS} - V_{th})_1}$$

$$I_{d_1} = 50 \mu A$$

$$(V_{DS} - V_{th})_1 = 0.09$$

$$(g_m)_{M_1} = \frac{2 \times 50 \times 10^{-6}}{0.09} = \frac{100 \times 10^{-6}}{9}$$

$$\left[(g_m)_{M_1} = 11.11 \times 10^{-4}\right]$$

$$(r_o)_n = \frac{1}{\lambda I_d} \Rightarrow \frac{1}{0.1 \times 50 \times 10^{-6}} = 2 \times 10^5$$

↓
of M_1

$$(r_o)_p = \frac{1}{\lambda I_d} = \frac{1}{0.1 \times 50 \times 10^{-6}} = 2 \times 10^5$$

↓
of M_2

$$r_{on} \parallel r_{op} = 10^5$$

Gain of 1st stage $\Rightarrow g_{m1} (r_{on} \parallel r_{op})$

$$\Rightarrow 11.11 \times 10^{-4} \times 10^5$$

$$\boxed{A_{v1} \Rightarrow 111.11}$$

For 2nd stage $I = 100 \mu A$

For $M^s \rightarrow$ (PMOS)

$$I = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_5 (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$V_{GS} - V_{th} \Rightarrow 0.09 V$$

$$V_{GS} - V_{th} = 0.2 V$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_5 = \frac{100 \times 10^{-6} \times 2}{400 \times 10^{-6} \times (0.2)^2} = \frac{100 \times 10^{-6} \times 2}{160 \times 10^{-6} \times (0.2)^2}$$

$$\boxed{\left(\frac{W}{L}\right)_5 = 50}$$

For $M_6 \rightarrow$ NMOS

$$I = 100 \mu A$$

$$V_{GS} - V_{th} = 200 mV$$

$$I = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_6 (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_6 = \frac{2 \times 100 \times 10^{-6}}{230 \times 10^{-6} \times (0.2)^2}$$

$$\boxed{\left(\frac{W}{L}\right)_6 = 21.74}$$

for gain of 2nd stage \Rightarrow

$$g_{m5} = \frac{2 I_d}{(\sqrt{V_{DS}} - \sqrt{V_{th}})} \Rightarrow \frac{2 \times 100 \times 10^{-6}}{0.2} = 10^{-3}$$

$$(r_o)_{p5} = \frac{1}{\lambda I_d} = \frac{1}{0.1 \times 100 \times 10^{-6}} \Rightarrow 10^5$$

$$(r_o)_{n5} = \frac{1}{\lambda I_d} = \frac{1}{0.1 \times 100 \times 10^{-6}} = 10^5$$

$$\text{gain} = A_{v2} = g_{m5} (r_{op} || r_{on})$$

$$\Rightarrow 10^{-3} \times \frac{10^5}{2} \Rightarrow 50$$

$$\boxed{A_{v2} = 50}$$

$$\text{Total gain} = A_{v1} \times A_{v2}$$

$$111.11 \times 50$$

$$\boxed{\text{Total Gain} = 5555.5}$$

$$20 \log(\text{gain}) \Rightarrow 20 \log(5555.5)$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{74.89 \text{ dB}}}$$